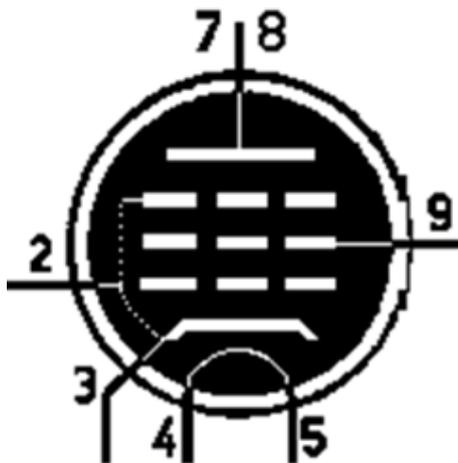




Radio d'Epoca



SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA 35F6 CON EL84



35F6

EL84

PENTODO

Amplificatore Finale Classe A

$V_f = 6,3$

$I_f = 0,76A$

$V_a = 250V$

$V_g = 7,3V$

$V_{ga} = 250V$

La valvola EL84 sostituisce la 35F6

solo con la variante di:

- 1) Prelevare la V di filamento di 6,3 dal trasformatore la stessa della EM81 (indicatore di sintonia)
- 2) Isolare i piedini <1 e 8>
- 3) Provare per credere

Ho tenuto acceso diverse ore e sotto controllo con misure elettroniche i vari componenti e tutto OK

La valvola 35F6 introvabile e se qualcuna è ancora in giro costa da €60 e più

Calogero Di pasquale
ced@calogeroip.it