

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	11
1. Elektromagnetische Schwingungen	13
2. Die Ausbreitung der elektromagnetischen Schwingungen	14
2.1 Der vertikale Abstrahlwinkel	17
3. Der Halbwellenstrahler	20
3.1 Die Strom- und Spannungsverteilung auf einem Halbwellenstrahler	20
3.2 Der Strahler als Schwingkreis	21
3.3 Der Verkürzungsfaktor	21
3.4 Der Strahlungswiderstand	23
3.5 Das Richtdiagramm	24
4. Der Schleifendipol	26
5. Der Ganzwellendipol	29
6. Der Antennengewinn	31
7. Speiseleitungen	32
7.1 Der Wellenwiderstand einer Leitung	32
7.2 Paralleldrahtleitungen und koaxiale Kabel	36
8. Die Speisung der Antenne	37
8.1 Die abgestimmte Speiseleitung	37
8.2 Die unabgestimmte Speiseleitung	40
9. Anpassungs- und Transformationsglieder	44
9.1 Die T-Anpassung	44
9.2 Die Gamma-Anpassung	45
9.3 Die Delta-Anpassung	46
9.4 Der Viertelwellen-Transformator	47
9.5 Die Viertelwellen-Anpaßleitung (Stichleitung, Matching-Stub)	48
10. Symmetrierglieder	55
10.1 Der Viertelwellen-Sperrkopf	55
10.2 Das Pawsey-Symmetrierglied	56
10.3 Die „EMI-Schleife“	56
10.4 Der Symmetrier-Stub	57
10.5 Die Umwegaleitung	57
11. Die Praxis der Kurzwellenantennen	59
11.01 Die Langdrahtantenne	59
11.011 Die L-Antenne als Allbandantenne	63
11.02 Die Fuchs-Antenne	64
11.03 Die Windom-Antenne	66
11.04 Die Y-Antenne	69
11.05 Der Halbwellendipol mit verdrillter Speiseleitung	70
11.06 Der Doppel-Dipol	70
11.07 Der Faltdipol	71

11.08 Die angepaßte Zweibandantenne	72
11.09 Die angepaßte Vierbandantenne	72
11.10 Der Dipol mit Kabelspeisung	73
11.11 Die Allbandantenne mit Kabelspeisung	73
11.12 Die W3DZZ-Allbandantenne	74
11.13 Die Zeppelin-Antenne	76
11.14 Der Allband-Zepp	77
11.15 Der Doppel-Zepp	77
11.16 Die DL7AB-Allbandantenne	79
11.17 Die V-Antenne	81
11.18 Der V-Stern	82
11.19 Die gestockte V-Antenne	84
11.20 Die stumpfwinklige V-Antenne	84
11.21 Die Rhombusantenne	85
11.22 Der bidirektionale Rhombus	85
11.23 Der unidirektionale Rhombus	86
11.231 Die Speisung der Rhombusantenne	86
11.232 Der Abschlufwiderrstand	86
11.233 Die Konstruktion des Rhombus	87
11.234 Der Mehrbandbetrieb	89
11.24 Der Breitband-Rhombus	89
11.25 Der gestockte Rhombus	90
11.26 Der „Faule Heinrich“ (Lazy H)	90
11.27 Die W8JK-Richtantenne	92
11.28 Der gestockte W8JK-Beam	95
11.29 Der Bisquare-Strahler	95
11.30 Der „ZL-Beam“	96
11.31 Der „HB9CV-Beam“	97
11.32 Der umschaltbare Zwei-Element-Richtstrahler	98
11.33 Das „Cubical Quad“ (kubisches Viereck)	100
11.34 Der Ganzwellen-Winkeldipol	103
11.35 Der gestockte Winkeldipol	103
12. Vertikal polarisierte Antennen	106
12.1 Die Marconi-Antenne	106
12.2 Die Groundplane-Antenne	106
12.21 Die verlängerte Groundplane	108
12.22 Anpassung der Groundplane mittels Transformationsglied nach Seefried	109
12.23 Die Dreileiter-Groundplane	110
12.24 Die verkürzte Groundplane	111
12.25 Die Triple-Leg-Antenne	111
12.26 Die geerdete Groundplane	112
12.27 Die umschaltbare Dreiband-Groundplane	113
13. Der Halbwellen-Vertikalstrahler	115
13.1 Der Vertikaldipol	115
13.2 Der Vertikal-Zepp	115
13.3 Die J-Antenne	116

14. Halbwellen-Vertikalstrahler mit parasitären Elementen	118
14.1 Der Zwei-Element-Vertikalstrahler	119
14.2 Der drehbare Zwei-Element-Beam	119
14.3 Der Quick-Heading-Beam	119
15. Horizontale Drehrichtstrahler	122
15.1 Horizontale Zwei-Element-Richtstrahler	124
15.2 Horizontale Drei-Element-Richtstrahler	126
15.3 Die Speisung der Drehrichtstrahler	128
15.4 Der Antennenträger	131
15.5 Die Befestigung des Richtstrahlers auf dem Tragemast	133
15.6 Holzkonstruktionen als Elementträger	133
16. Richtstrahler mit räumlich verkürzten Elementen	135
16.1 Der Miniaturbeam nach W8YIN	135
16.2 Der VK2AOU-Miniaturbeam	136
17. Multiband-Drehrichtstrahler	140
17.1 Der Dreiband-Drehrichtstrahler nach G4ZU	140
17.11 Das gespeiste Element	140
17.12 Der Reflektor	142
17.13 Der Direktor	145
17.2 Der abgewandelte G4ZU-Beam	146
17.3 Der G4ZU-Dreiband-Beam mit Parallel-Resonanzkreisen	148
17.4 Der VK2AOU-Dreiband-Beam	148
17.41 Die Bemessung der Schaltelemente	149
17.42 Der Abgleich	150
17.5 Der W3DZZ-Dreiband-Beam	151
17.51 Die Wirkungsweise	152
18. Antennen für Ultrakurzwellen	156
18.01 Die Ausbreitung der Ultrakurzwellen	156
18.02 Die Polarisation der UKW-Antennen	157
18.03 Die Anordnung der Halbwellen-Elemente in einem Richtsystem	158
18.031 Vertikal gestockte, waagrechte Dipole	159
18.032 Die gleichphasige Erregung paralleler Dipole	161
18.04 Gruppenantennen	165
18.041 Der Antennengewinn von Gruppenantennen	166
18.042 Die Speisung von Gruppenantennen	167
18.05 Gruppenantennen mit Reflektoren	174
18.06 Gruppenantennen mit Reflektorwänden	174
18.07 Die Praxis der Gruppenantennen	176
18.071 Die Vier-Element-Zweiebenen-Antenne (2 über 2)	176
18.072 Die 12-Element-Gruppenantenne	176
18.073 Die 16-Element-Gruppenantenne	180
18.08 Yagi-Antennen für UKW	182
18.081 Die 3-Element-Yagi-Antenne	184
18.082 Die 9-Element-Yagi-Antenne	185
18.083 Die Lang-Yagi-Antenne („Long John“)	187
18.0831 Die Bandbreite	187
18.0832 Der Antennengewinn	189

18.0833 Die Abstände und Längen der Parasitärelemente	189
18.0834 Der Fußpunktwiderstand	190
18.084 9-Element-Lang-Yagi (nach DL6WU)	191
18.085 10-Element-Lang-Yagi	191
18.086 13-Element-Lang-Yagi mit gleichlangen Direktoren	192
18.087 13-Element-Lang-Yagi mit abgestuften Direktorlängen	193
18.088 15-Element-Lang-Yagi für das 2-m-Band	193
18.089 13-Element-Lang-Yagi für 435 MHz	194
18.09 Vergleichende Gegenüberstellung zwischen Einebenen-Yagi und Gruppenantenne	194
18.10 Gestockte Yagi-Antennen	196
18.101 Gestockte Yagi-Antenne „4 über 4“ nach DL3FM	196
18.102 Gestockte Yagi-Antenne „9 über 9“	198
18.103 Gestockte Yagi-Antenne „4 über 4 über 4 über 4“	199
18.11 Gestockte Lang-Yagi-Antennen	201
19. Sonderformen für UKW und Dezimeterwellen	203
19.1 Der gestockte Mehrband-V-Beam für drei UKW-Bänder	203
19.11 Die Wirkungsweise der Antenne	203
19.12 Die Abmessungen der Antenne	204
19.2 Der vereinfachte Hornstrahler	204
19.3 Breitband-Dipole	206
19.4 Der Dipol mit Winkel-Reflektor („Corner Reflector“)	208
19.5 Langdrahtantennen im UKW-Bereich	209
19.6 Schlitz-Antennen	210
19.7 Die Helical-Antenne	212
20. Die Ankopplung der Speiseleitung an die Sender-Endstufe	216
20.1 Die Ankopplung von Antennen mit abgestimmter Speiseleitung	217
20.2 Die Ankopplung einer unabgestimmten Speiseleitung an die Sender-Endstufe	221
20.21 Die Ankopplung von Koaxialkabeln	221
20.22 Die Ankopplung von symmetrischen, unabgestimmten Speiseleitungen	223
21. Messungen an Antennen	225
21.01 Die Bestimmung der Resonanzfrequenz	227
21.02 Die Kontrolle der Anpassung	228
21.03 Der „Zwei-Lampen-Indikator“ (Twin-Lamp) und ähnliche Meßeinrichtungen	229
21.04 Anpassungs-Meßgeräte für koaxiale Speisekabel	232
21.05 Das Reflektometer	233
21.06 Brückenschaltungen als Anpassungs-Meßgeräte	234
21.061 Feststellen des Eingangswiderstandes einer Antenne	237
21.062 Bestimmen des Verkürzungsfaktors von beliebigen HF-Leitungen	237
21.07 Der Matchmaker	238
21.08 Industrielle SWV-Brücke	240

21.09 Einfache Feldstärke-Anzeigegeräte	241
21.10 Antennenabgleich	242
22. Anhang	245
22.1 Hochfrequenz-Kabel und -Leitungen, elektrische und mechanische Daten	246
22.2 Umrechnungstafel von Frequenz in Wellenlänge und umgekehrt . . .	248
22.3 Fernsehkanäle Band I und III, CCIR	249
22.4 Fernsehantennen für den Selbstbau (für alle Kanäle)	250
22.41 3-Element-Yagi-Antenne für Band I und III	250
22.42 9-Element-Yagi-Antenne für Band III	251
22.43 Gestockte 4-Element-Antenne (2 über 2) für Band III	252
22.44 HB9CV-Antenne („Schweizer Antenne“) für die Fernsehkanäle im Band III	253
22.5 Spannungs-, Strom- und Leistungsverhältnis in Dezibel (dB)	254
22.6 Spannungs-, Strom- und Leistungsverhältnis in Neper (N)	254
22.7 Strahlerlängen für die Amateur-Kurzwellenbänder	255
23. Sachwortverzeichnis	257
24. Literaturhinweise	261